
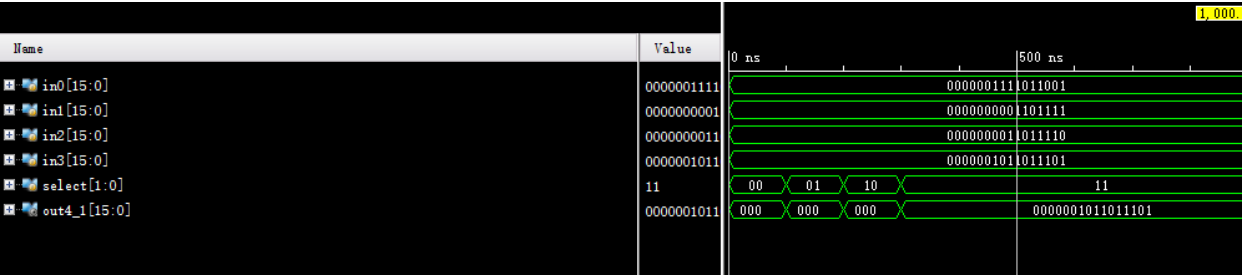


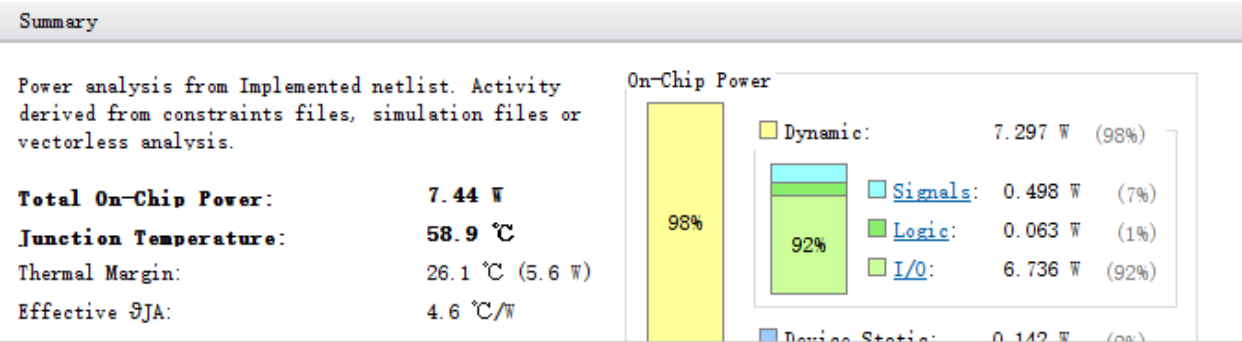
1. 四选一路选择器 (four_to1)与二选一路选择器(two_to1)的波形仿真以及资源消耗对比




四选一路选择器仿真



四选一路选择器资源消耗

 


二选一路选择器波形仿真

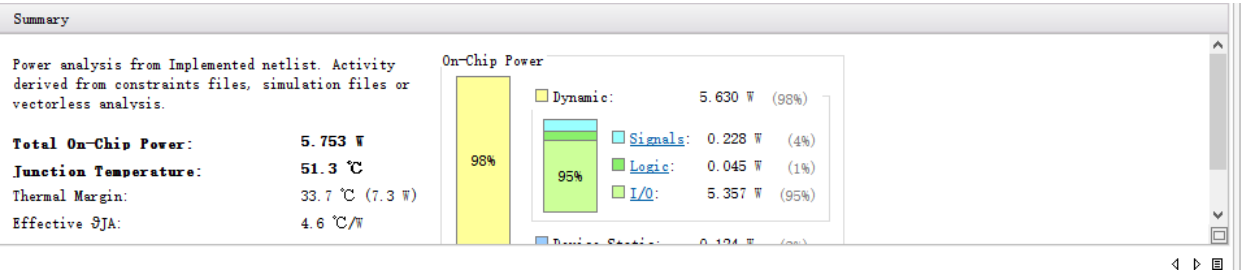


二选一路选择器资源消耗

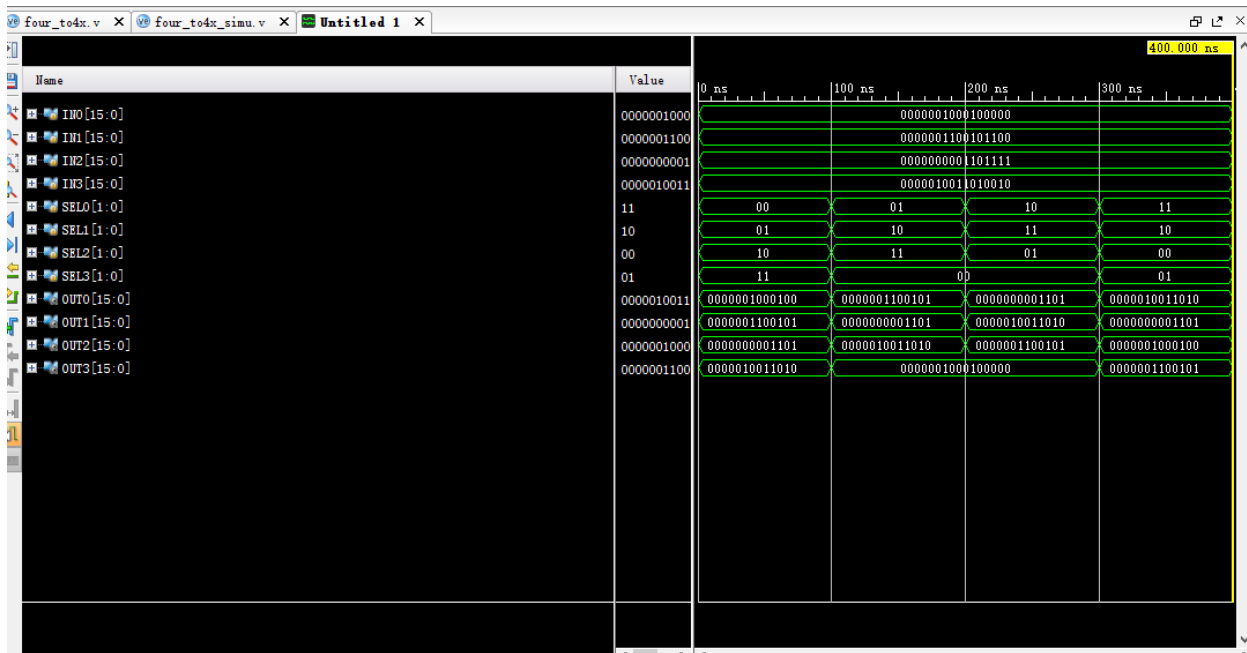
2. 4x4 路交叉开关 (four_to4x)与2x2路交叉开关(two_to2)的波形仿真以及资源消耗对比




4X4路交叉开关波形仿真

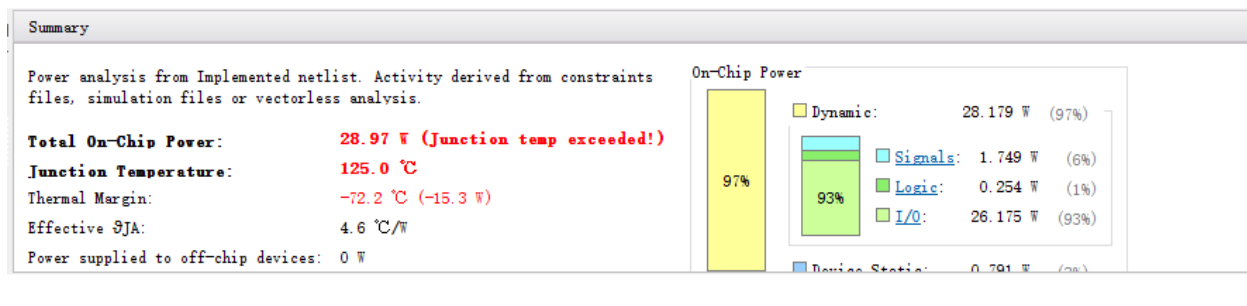

4X4路交叉开关资源消耗

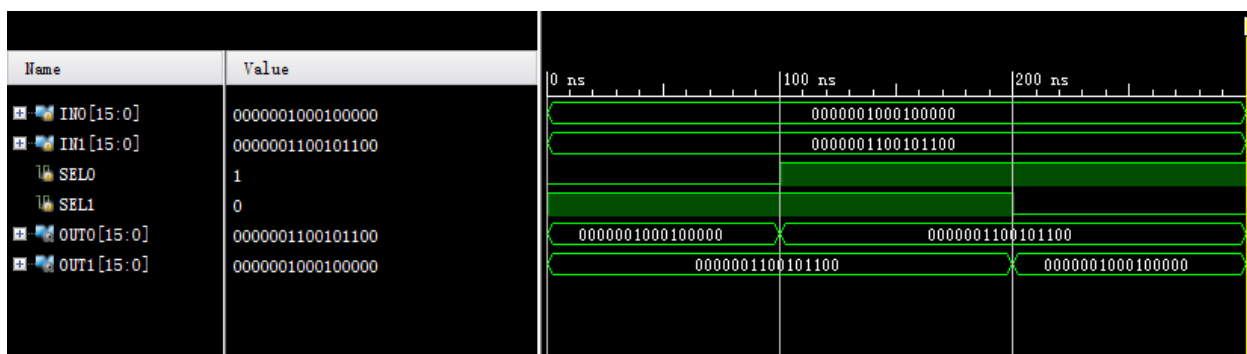


2X2路交叉开关波形仿真

 


2X2路交叉开关资源消耗


3. 83优先编码器 (Pri_Encoder)

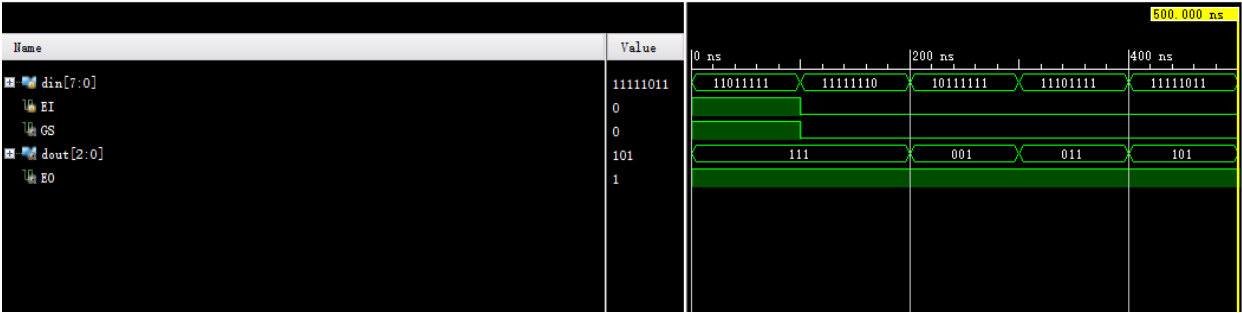

83优先编码器波形仿真

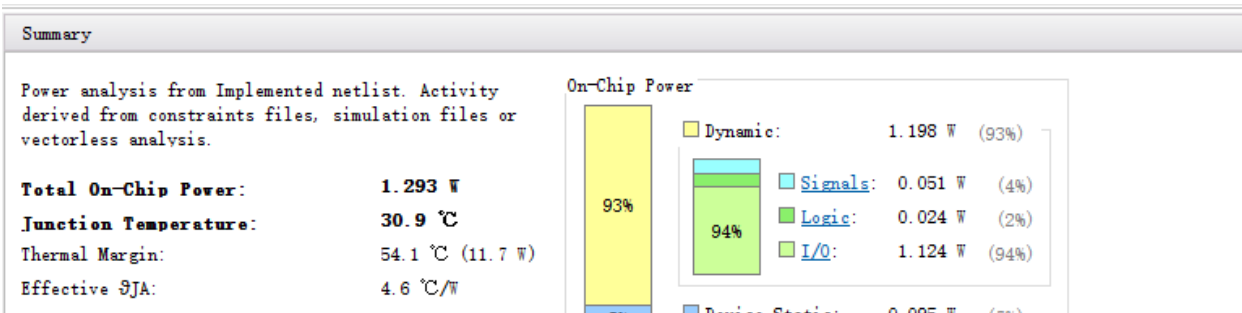


83优先编码器资源消耗

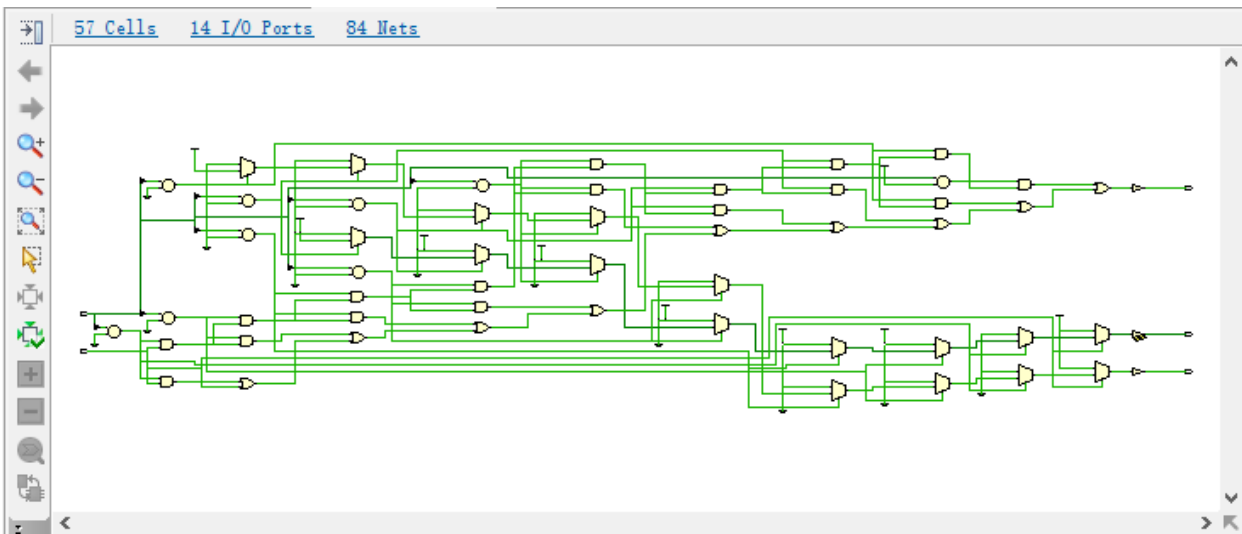


83优先编码器原理图

 
4. 3-8译码器(decoder_38)与4-16译码器(decoder_416)




3-8译码器波形仿真

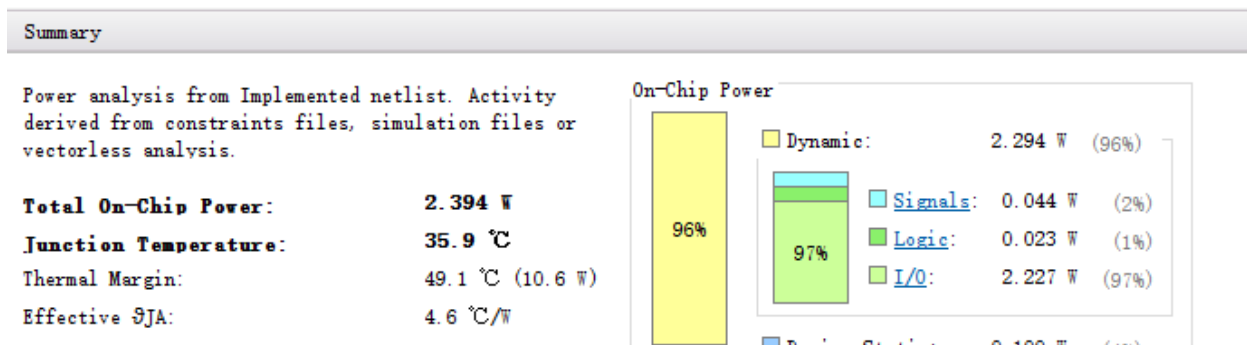


3-8译码器资源消耗

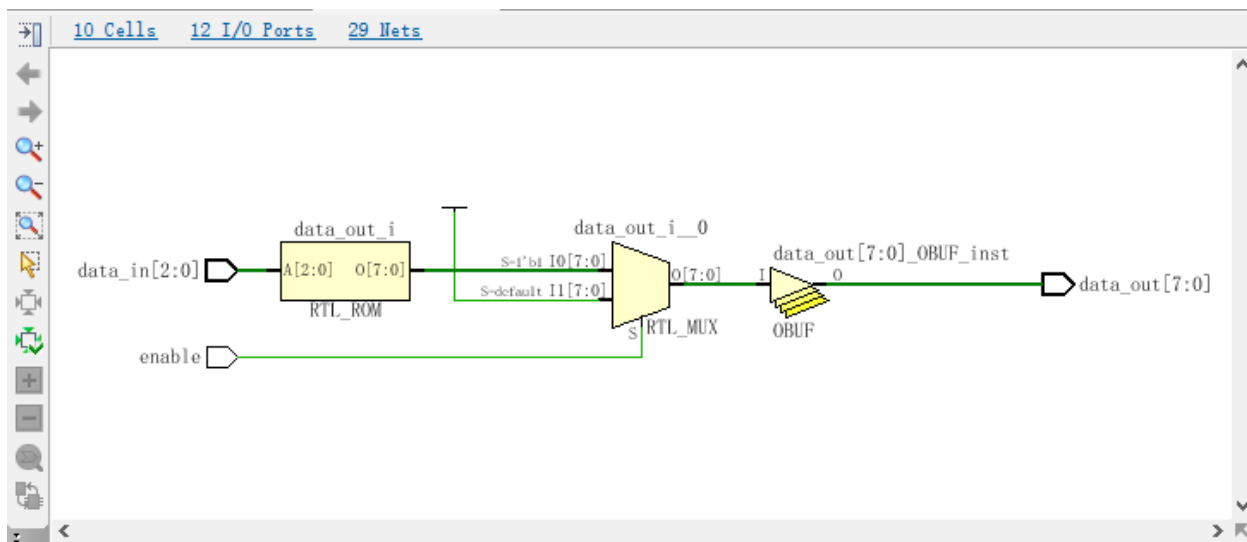


3-8译码器原理

 

4-16译码器波形仿真

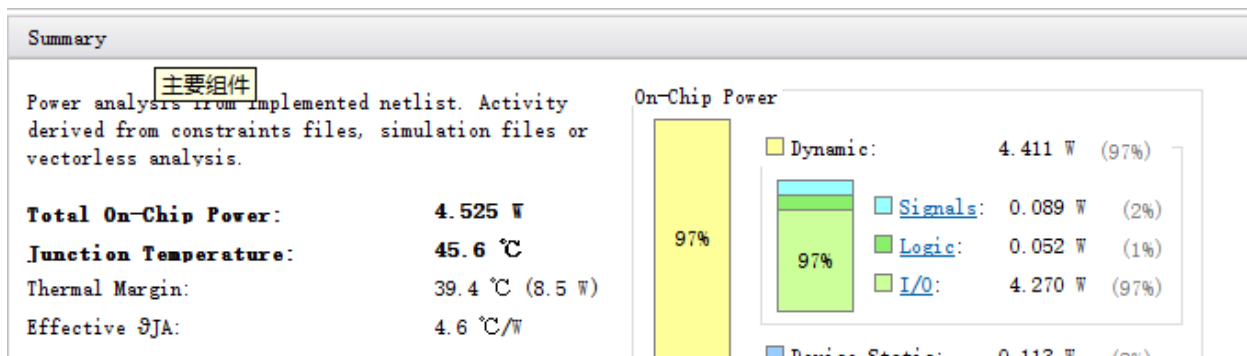


4-16译码器资源消耗

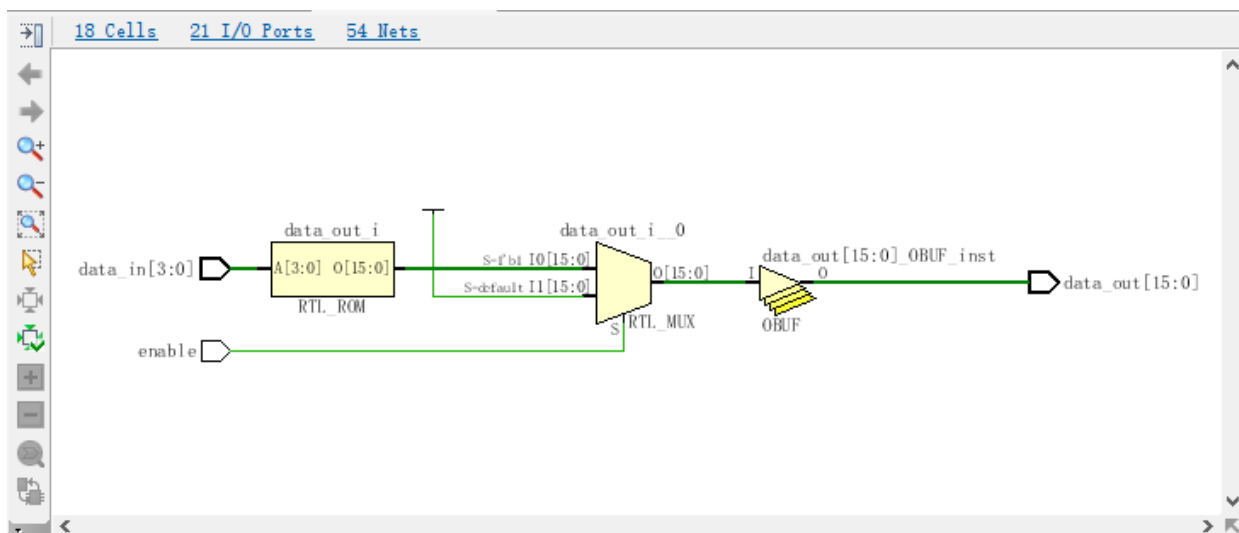


4-16译码器原理图

5. 4位加法器 (add4)与8位加法器(add8)输出延迟对比

 


4位加法器延迟7.234ns左右

 

8位加法器延迟7.883ns左右

6. 4位补码加法器 (comp_add4) 8位补码加法器 (comp_add8)

在当两个输入信号的和大于7或小于-8时计算结果会出错,

 

7. 带流水线的加法器, 一级 (pipadd8_1), 二级 (pipadd8_2)


1. 不改变流水线的级数, 把加法器的输入信号改成8比特位宽, 编译, 波形仿真, 和不带流水线的情况对比一下, 你有什么结论?

2.在8比特输入位宽的情况下，在输入上再添加一级流水线，观察编译和仿真的结果，你有什么结论？




一级流水线波形仿真，毛刺变短，输出延迟增长至39.728ns


35 Cells 26 I/O Ports 60 Nets

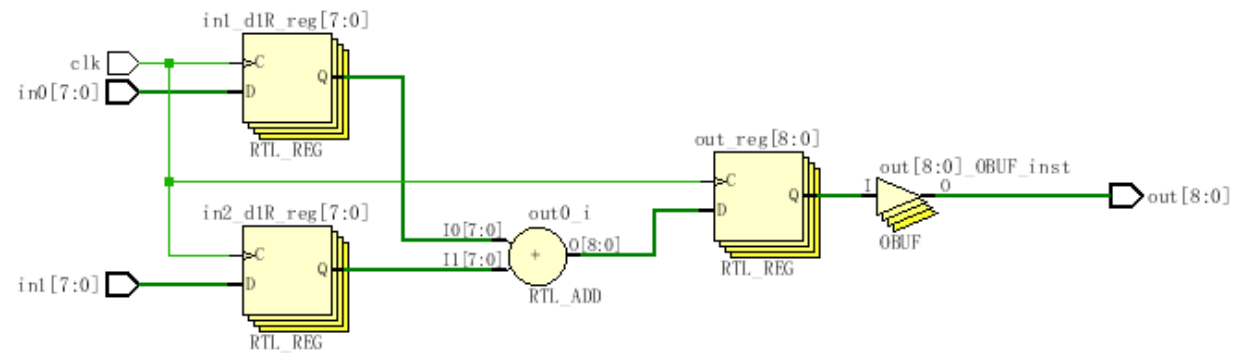


一级流水线原理图

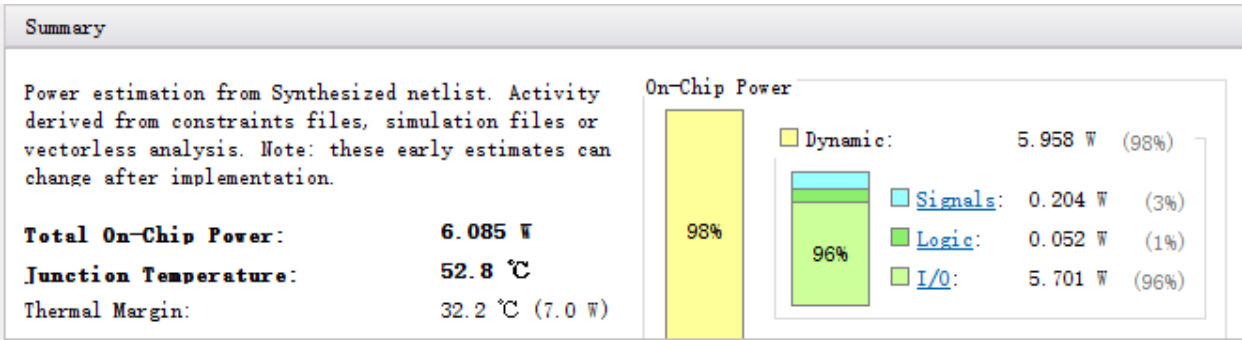


一级流水线功耗

 

二级流水线，毛刺时间进一步缩短，输出延迟进一步增大

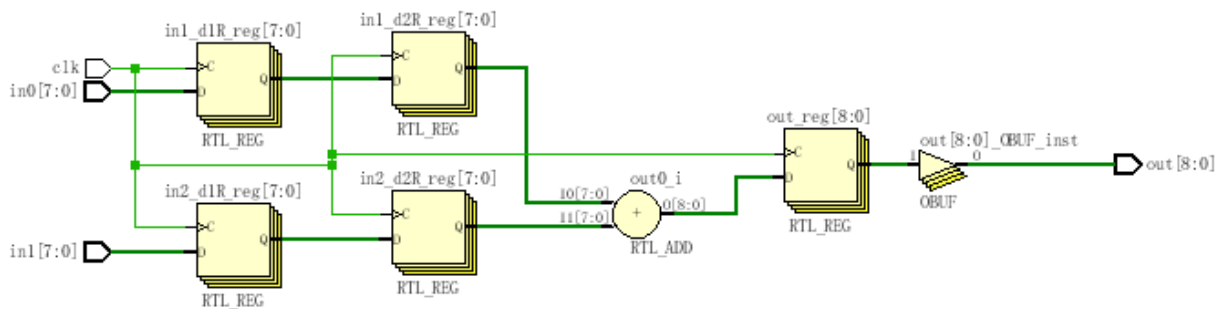


二级流水线原理图

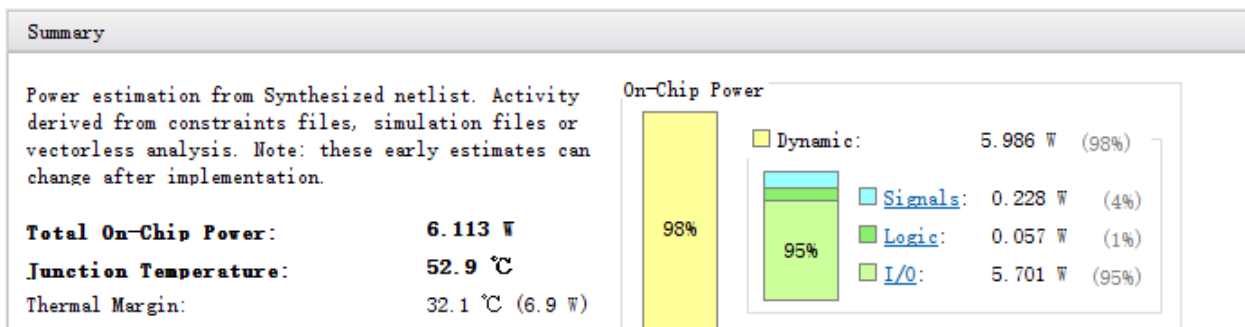


二级流水线功耗

8. 乘法器

 1. 改变乘法器的输入位宽为8比特，编译，波形仿真，观察信号毛刺的时间长度。
2. 选一款没有硬件乘法器的FPGA芯片（例如Cyclone EP1C6）对比8比特的乘法器和加法器两者编译之后的资源开销(Logic Cell的数目)
3. 编写一个输入和输出都有D触发器的流水线乘法器代码，编译后波形仿真，观察组合逻辑延迟和毛刺的时间，和不带流水线的情况下对比。



8位乘法器毛刺时长约4ns，输出延迟约11ns

 

带有流水线的8位乘法器，毛刺时长约为1ns，输出延迟为10ns

```
Flow Status                Successful - Sun Nov 11 00:07:22 2018
Quartus II Version         9.0 Build 235 06/17/2009 SP 2 SJ Web Edition
Revision Name              top
Top-level Entity Name      top
Family                     Cyclone III
Device                      EP3C16F484C6
Timing Models              Final
Met timing requirements     N/A
Total logic elements        8 / 15,408 ( < 1 % )
    Total combinational functions 8 / 15,408 ( < 1 % )
    Dedicated logic registers  0 / 15,408 ( 0 % )
Total registers            0
Total pins                  11 / 347 ( 3 % )
Total virtual pins         0
Total memory bits          0 / 516,096 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements 0 / 112 ( 0 % )
Total PLLs                  0 / 4 ( 0 % )
```

3-8译码器资源开销


```
Flow Status                Successful - Sun Nov 11 00:08:09 2018
Quartus II Version         9.0 Build 235 06/17/2009 SP 2 SJ Web Edition
Revision Name              top
Top-level Entity Name      top
Family                     Cyclone III
Device                      EP3C16F484C6
Timing Models              Final
Met timing requirements     N/A
Total logic elements        16 / 15,408 ( < 1 % )
    Total combinational functions 16 / 15,408 ( < 1 % )
    Dedicated logic registers  0 / 15,408 ( 0 % )
Total registers            0
Total pins                  20 / 347 ( 6 % )
Total virtual pins         0
Total memory bits          0 / 516,096 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements 0 / 112 ( 0 % )
Total PLLs                  0 / 4 ( 0 % )
```

4-16译码器资源开销

9. 计数器


1.设计一个最简单的计数器 (counter_2)，只有一个CLK输入和一个Overflow输出，当计数到最大值的时钟周期CLK输出1

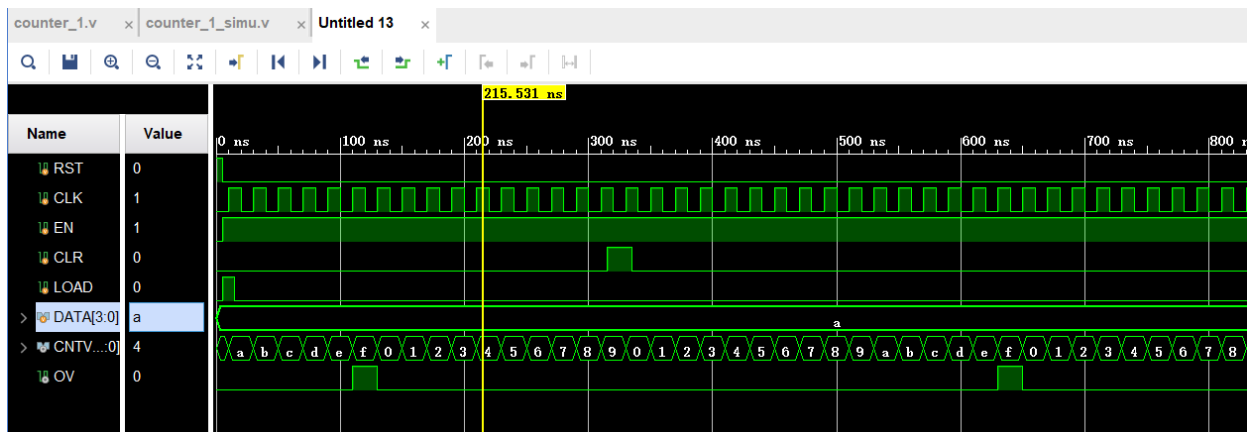2.设计复杂的计数器(counter_1)，和本例相似，带有多种信号，其中同步清零CLR的优先级最高，使能EN次之，LOAD最低。




复杂计数器(counter_1)实现了clear, load等功能

Summary

 

复杂计数器功耗

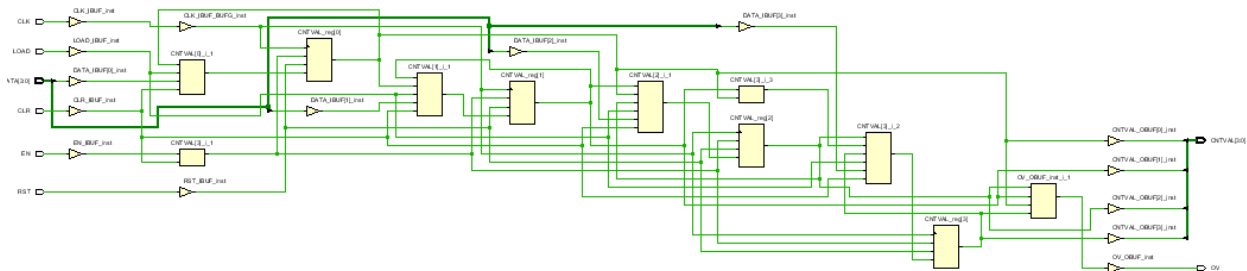

复杂计数器原理图

10. 状态机(check_1011)

1.设计一个用于识别2进制序列“1011”的状态机


基本要求:

电路每个时钟周期输入1比特数据, 当捕获到1011的时钟周期, 电路输出1, 否则输出0

使用序列101011010作为输出的测试序列


扩展要求:

 给你的电路添加输入使能端口, 只有输入使能EN为1的时钟周期, 才从输入的数据端口向内部获取1比特序列数据。




11. 移位寄存器(reg_shift)

设计一个带加载使能和移位使能的并入串出的移位寄存器。

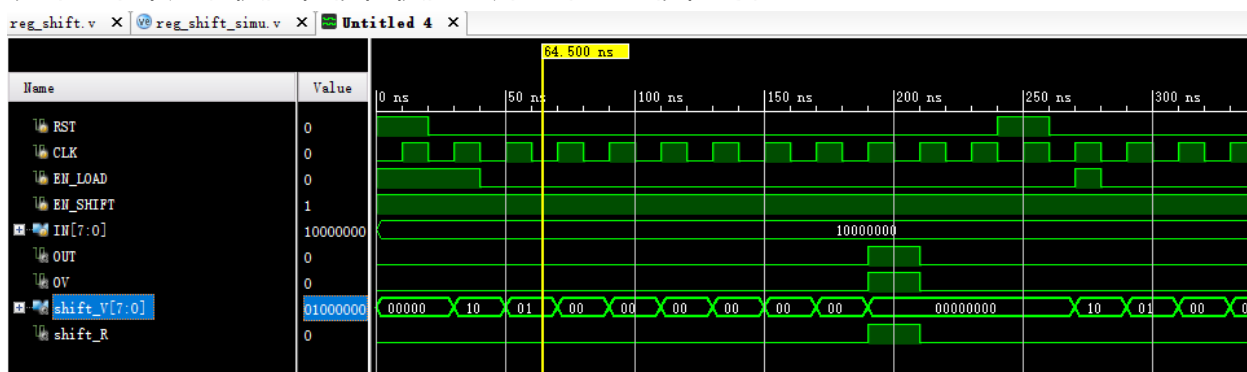


移位寄存器波形仿真

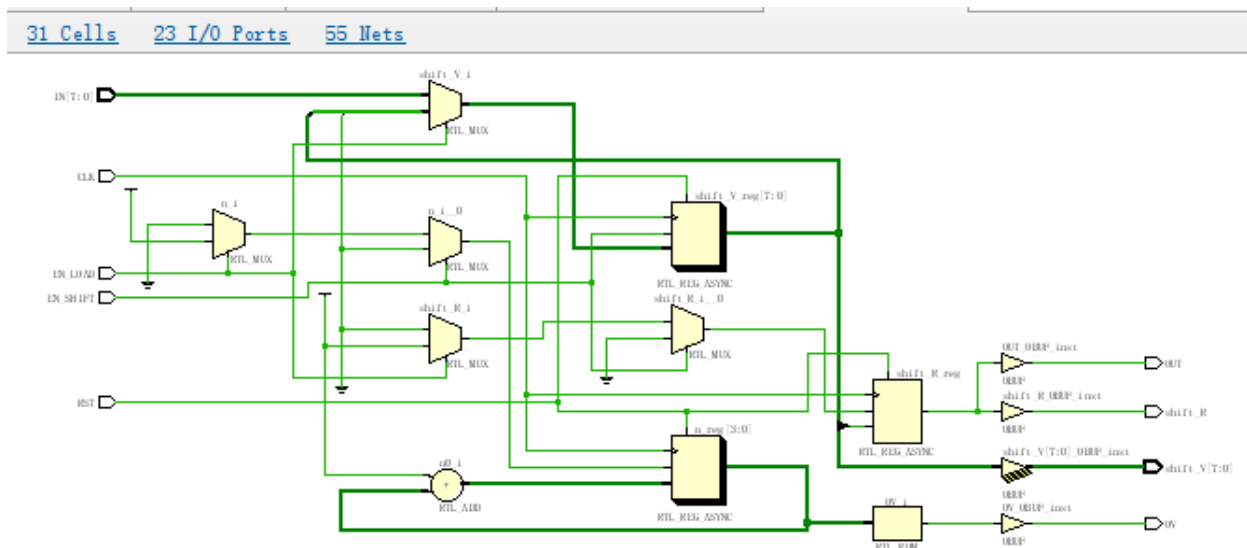


移位寄存器原理图

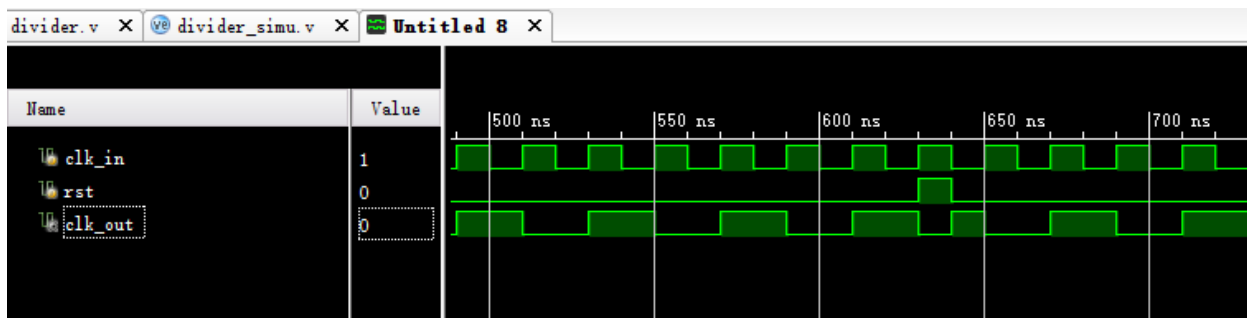12. 时钟分频器

偶分频器(clk_divider_even),假设为N分频, 则计数到 $N/2 - 1$, 然后时钟翻转、计数清零, 如此循环可以得到N (偶) 分频。




当偶分频器N=2波形仿真

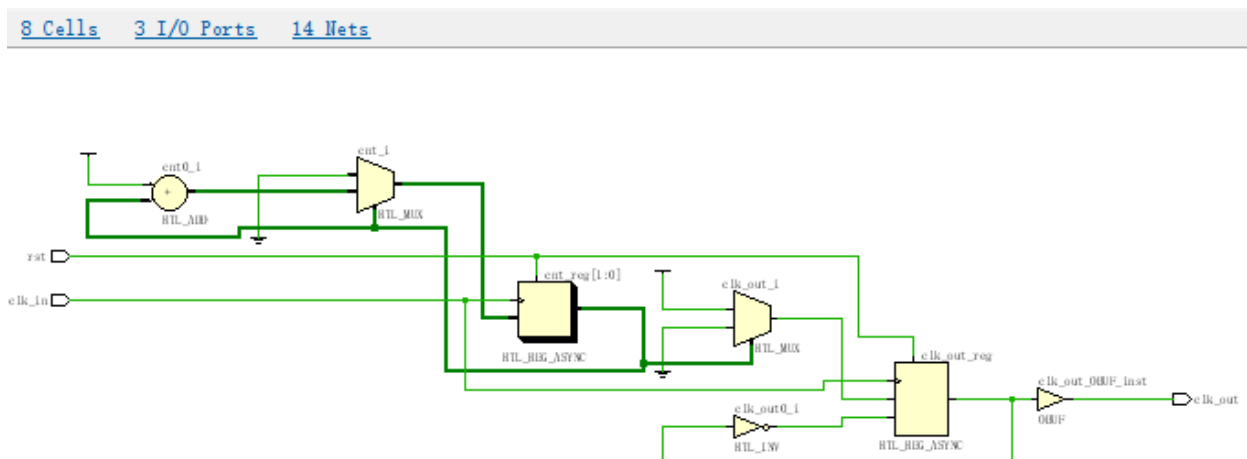


偶分频器原理图

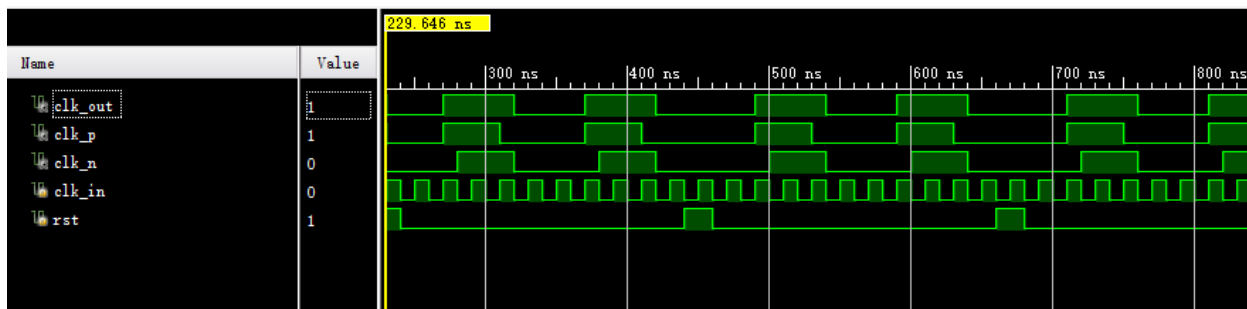奇分频器(`clk_divider_odd`), 分别用上升沿计数到 $(N-1)/2$, 再计数到 $N-1$; 用下降沿计数到 $(N-1)/2$, 再计数到 $N-1$, 得到两个波形, 然后把它们相或即可得 N 分频。




奇分频器N=5波形仿真

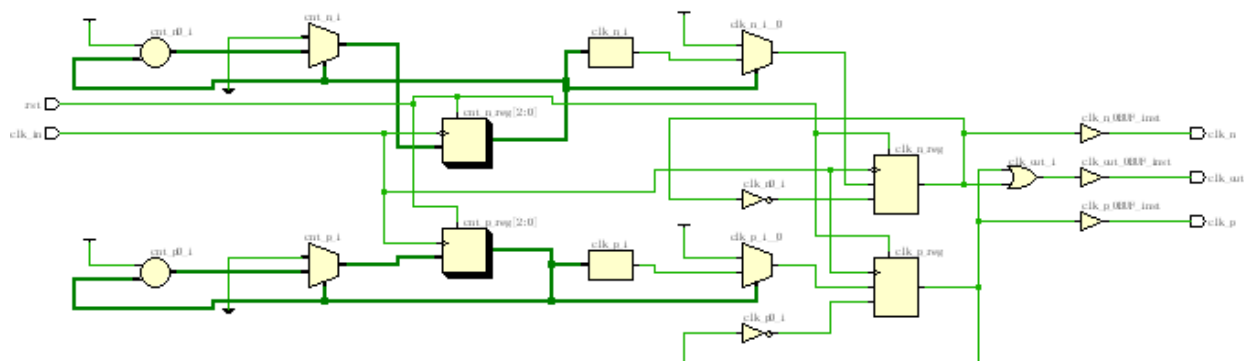


奇分频器原理图

13. FIFO

同步FIFO(FIFO_time)的实现

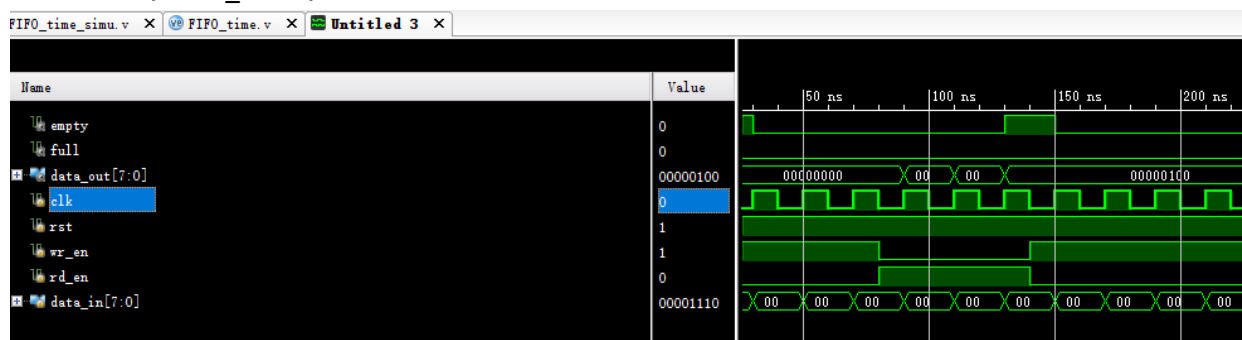

同步FIFO波形仿真

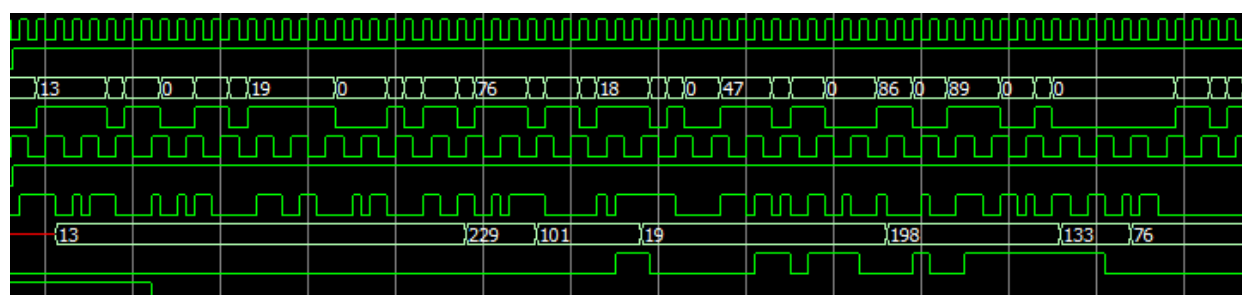

异步FIFO波形仿真